



北京邮电大学  
Beijing University of Posts and Telecommunications

# 硬件编程语言思想

---

北京邮电大学 集成电路学院  
赵康

# 参考书目

1. 《Verilog HDL 数字设计与综合》，Sanir Palnitkar著，夏宇闻，胡燕祥，刁岚松译，电子工业出版社，2009.
2. 《Verilog HDL高级数字设计（第二版）》，西勒提（Michael D.Ciletti）著，李文军，林水生，阎波译，电子工业出版社，2014.

# 硬件编程语言思想

1. HDL概述（以Verilog为例）
2. 电路描述基础
3. 流水线与存储器
4. 高质量硬件描述方法

# HDL概述

## 关于 HDL的认知

### 对Verilog/VHDL的误解


- 很多语法规则与C语言相似，书写时可参考C语言
- 追求代码的整洁、简短
- 着眼于代码书写，性能优化由综合器实现
- 把Verilog/VHDL代码当做了程序，把电路设计当成了编程

### 对Verilog/VHDL的正确认知

- Verilog/VHDL是一门描述语言：已知硬件电路的文本表示形式
- 硬件架构需要人工设计及优化

# HDL概述

## 关于Verilog/VHDL HDL的认知

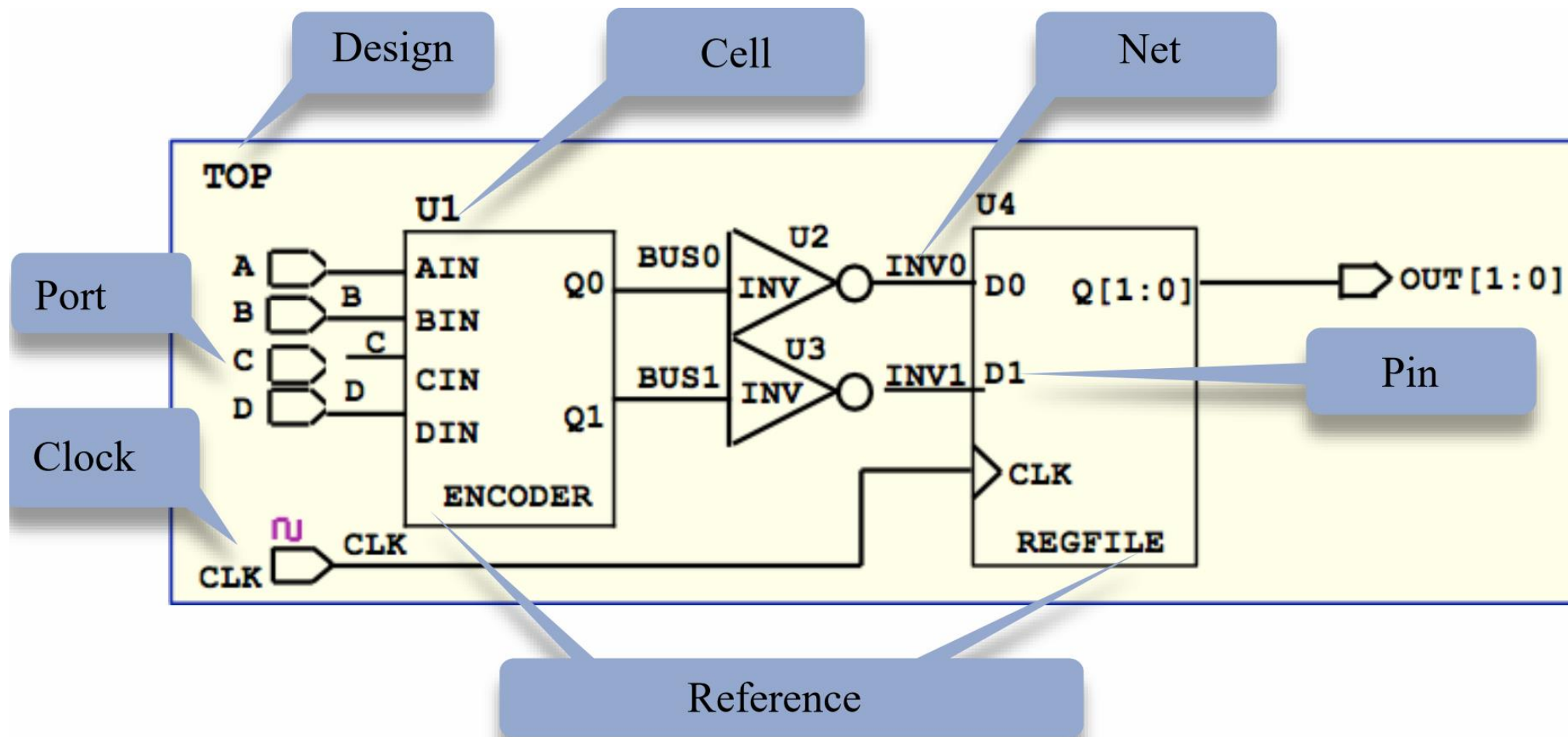

Verilog不是编程语言；用来“描述”电路，先确定（想好）电路设计再用Verilog表达出来

# HDL概述

## 关于Verilog HDL的认知

```
module TOP (A,B,C,D,CLK,OUT1);  
  input A, B, C, D, CLK;  
  output [1:0] OUT1;  
  
  wire INV1,INV0,bus1,bus0;  
  
  ENCODER U1 (.AIN (A), . . . .Q1 (bus1));  
  
  INV U2 (.A (BUS0), .Z( INV0)),  
  U3 (.A( BUS1), .Z( INV1));  
  
  REGFILE U4 (.D0 (INV0), .D1 (INV1), .CLK (CLK) );  
  
endmodule
```

Design

Port

Clock

Net

Reference

Cell

Pin

# HDL概述

## 硬件设计的基本概念

VerilogHDL具备从“抽象表达”到“门级连接”的多层次表征的能力

### Behavioral

```
module cter (
    input  rst, clock,
    output reg [1:0] count
);
always@(posedge clock)
begin
    if (rst) count = 0;
    else     count = count +1;
end
endmodule
```

### Structural

```
module cter ( rst, clock, count );
    output [1:0] count;
    input  rst, clock;
    wire    N5, n1, n4, n5, n6;
    FFD U0   (.D(N5), .CP(clock),
              .Q(count[0]), .QN(n6));
    FFD U1   (.D(n1), .CP(clock),
              .Q(count[1]), .QN(n5));
    MUX21 U2 (.A(N5), .B(n4),
              .S(n5), .Z(n1) );
    NR U3   (.A(n6), .B(rst), .Z(n4));
    NR U4   (.A(count[0]), .B(rst),
              .Z(N5));
endmodule
```

# HDL概述

## 硬件设计的基本概念

**HDL具备从“抽象表达”到“门级连接”的多层次表征的能力**

### 互联 (connectivity)

wire型变量描述各个模块之间的端口与网线连接关系

### 并发 (concurrency)

可以有效地描述并行的硬件系统

### 时序 (timing)

定义了绝对和相对的时间度量，可综合操作符具有物理延迟  
组合逻辑的延迟、时序逻辑的时钟





# HDL概述
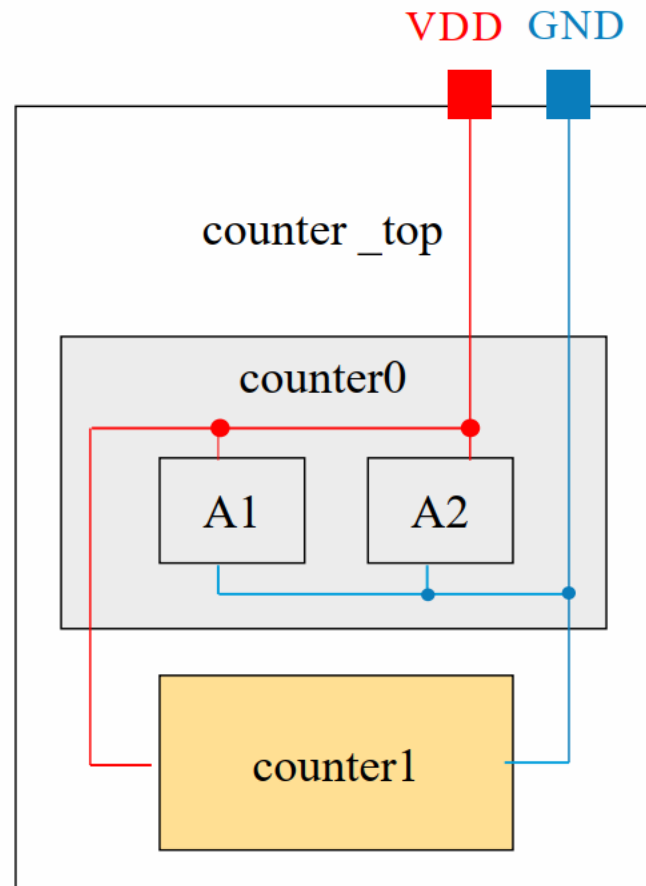 
## 互联特性

```
module counter_top(cin,clk,cout,q);  
.....  
counter  counter0( .cin(cin), .clock(clk), .cout(cout0), .q(q[3:0]));  
counter  counter1( .cin(cout0), .clock(clk), .cout(cout), .q(q[7:4]) );  
.....  
endmodule
```

```
module counter(xxx, xxx, xxx);  
.....  
and A1 (a,b,c);  
and A2 (a,b,c);  
.....  
endmodule
```



## 并发执行与顺序执行

- **module**中，所有描述语句（包括连续赋值语句、行为语句块**always**、**initial**以及实例化等）都是**并行发生的**
- **begin ... end**中存在的语句是**顺序执行的**

```
module TOP ;
```

```
always @ (*)
```

```
begin
```

```
  if ()
```

```
  if ()
```

```
end
```

```
assign a = b ;
```


```
endmodule
```

- always, assign 之间并行
- begin...end 内部串行
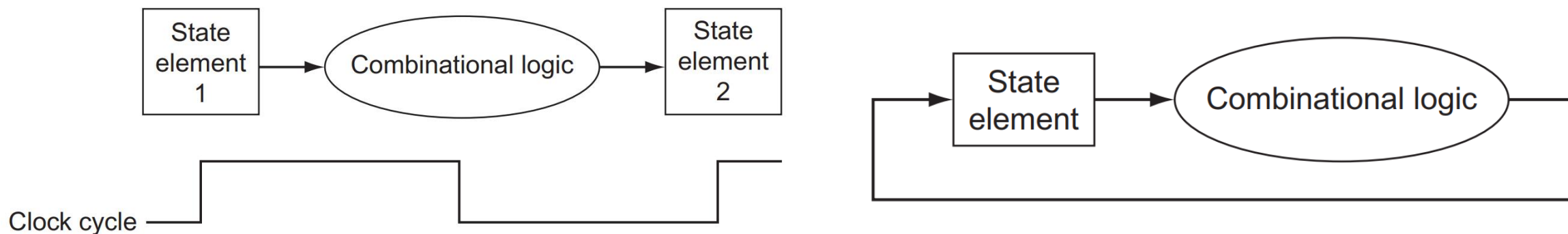
## 时钟与时序

组合逻辑在时钟周期中进行数据变换

- 在**时钟边沿**到来时进行输入数据更新
- 从**状态单元输入**，输出结果**存入状态单元**
- 组合逻辑的**最长延迟**决定了时钟周期



# HDL概述

可综合描述的语句（以verilog为例）

可综合 “四大法宝”

always

if-else

case

assign

不可或不利于综合的  
“迷惑行为”

function

for

fork-join

while

testbench

# 硬件编程语言思想

1. HDL概述
2. 电路描述基础
3. 流水线与存储器
4. 高质量硬件描述方法

# 电路描述基础

## 变量（以verilog为例）

- **wire**型：表示电路模块中的物理连线
- **reg**型：占用仿真环境中的物理内存

### 注意事项

- 凡是在**always**、**initial**语句中赋值的变量，一定是**reg**型
- 凡是在**assign**语句中赋值的变量，一定是**wire**型
- **reg**变量仅仅是语法定义，不等于电路中寄存器
- 只有**时序电路中的reg变量**才会被逻辑综合工具认为是**寄存器**

# 电路描述基础

## assign

- 连续驱动赋值
- 赋值的对象应该是wire类型
- “=” 右边的任何变化都会被立即计算并驱动给等号左边
- 用于对信号连接，重命名，简单组合逻辑

```
assign a = b | c;
```

```
assign a = b ? c : d;
```

```
assign a = d;
```

```
assign a = e[3:2];
```

```
assign a = (b | c) & (d ^ e);
```

# 电路描述基础

## always

- 后接敏感列表，用@表示
- `always@(a or b or c)`表示只要a,b,c中有一个产生变换，则执行该always块
- 一般包含begin...end语句组
- `always@(*)`表示自动将该always块中所有引用的信号都自动添加到敏感列表中
- `always@(posedge clk or negedge rst_n)`代表只在clk上升沿或rst\_n下降沿上执行该always块——寄存器，时序逻辑
- 千万不要混合组合逻辑和时序逻辑：`always@(posedge clk or a or b)`

`always@(posedge clk or posedge rst)`

`always@(posedge clk)`

`always@(a or b or c)`


时序逻辑

组合逻辑：虽然使用reg型，但无保存/锁存数据的功能



# 电路描述基础

## 阻塞赋值 (=) 与非阻塞赋值 (<=)

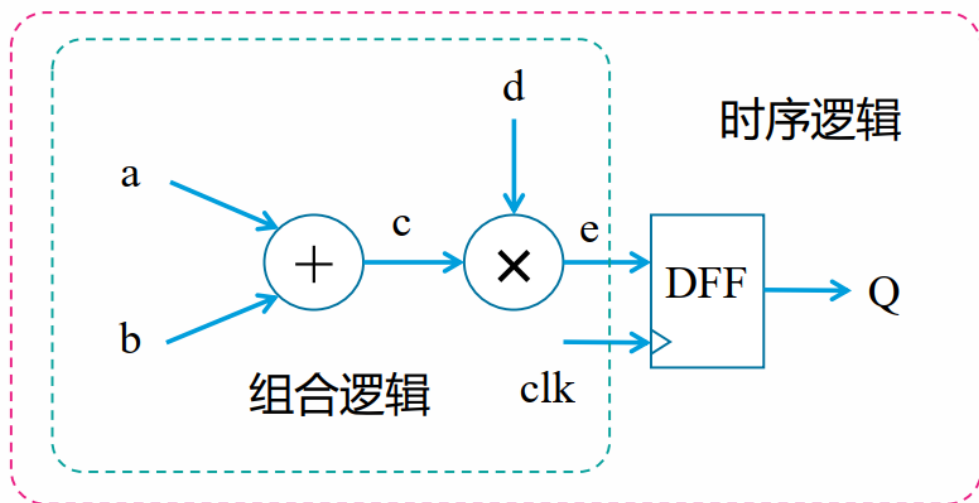

- 组合逻辑 必须使用 “=”
- 时序逻辑 必须使用 “<=”
- 时序逻辑必须要复位
- 每加一个DFF，输出就推迟1个时钟周期

```
always @ ( * )  
begin  
    c = a+b ;  
    e = c * d ;  
end  
  
always @ (posedge clk or negedge rst_n )  
begin  
    if (rst_n == 1'b 0)  
        Q <= 0 ;  
    else  
        Q <= e ;  
    end  
end
```

等价




```
always @ (posedge clk or negedge rst_n )  
begin  
    if (rst_n == 1'b 0)  
        Q <= 0 ;  
    else  
        Q <= (a+b) * d ;  
    end  
end
```

# 电路描述基础
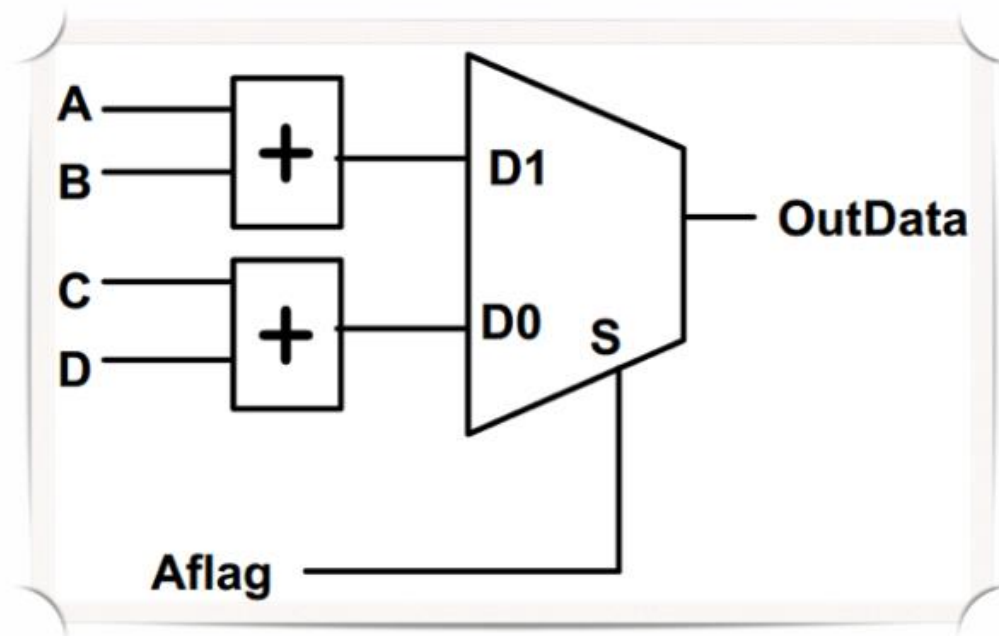
## 多路选择器 (MUX)

```
always @ ( * )  
begin  
    if (aflag == 1'b 1)  
        outdata = A+B;  
    else  
        outdata = C+D;  
end
```




# 电路描述基础

## 寄存器 & 锁存器

 
### 寄存器

- Register、flip-flop (FF)
- 边沿触发
- 输入 - 输出不透明



### 锁存器

- Latch
- 电平敏感
- 输入 - 输出透明

 

# 电路描述基础

Latch出现：组合逻辑中有不完备的条件判断语句

缺少else

```
always @(cond1 or data in)
begin
    if(cond1==1 )
        data_out=data_in;
end
```

缺少default

```
case ({sel0, sel1, se12})
    2'd0: z=d;
    2'd1: z=c;
    2'd2: z=b;
endcase
```

## 防止产生非目的性latch的措施

- 使用完备的if...else语句
- 为case语句设置default操作
- always敏感列表写全
- 综合器中，latch会以warning的形式报告

# 电路描述基础

Latch出现：组合逻辑中有不完备的条件判断语句


- Latch由电平触发，非同步控制
- Register由边沿触发，同步控制
- Latch容易产生毛刺，register不容易产生毛刺（采样只有一瞬间）
- 一般设计规则：尽量使用register，避免使用latch，因为不能过滤毛刺，带到下一级电路是危险行为

# 硬件编程语言思想

1. HDL概述
2. 电路描述基础
3. 流水线与存储器
4. 高质量硬件描述方法


# 流水线与存储器

## RISC-V处理器流水线

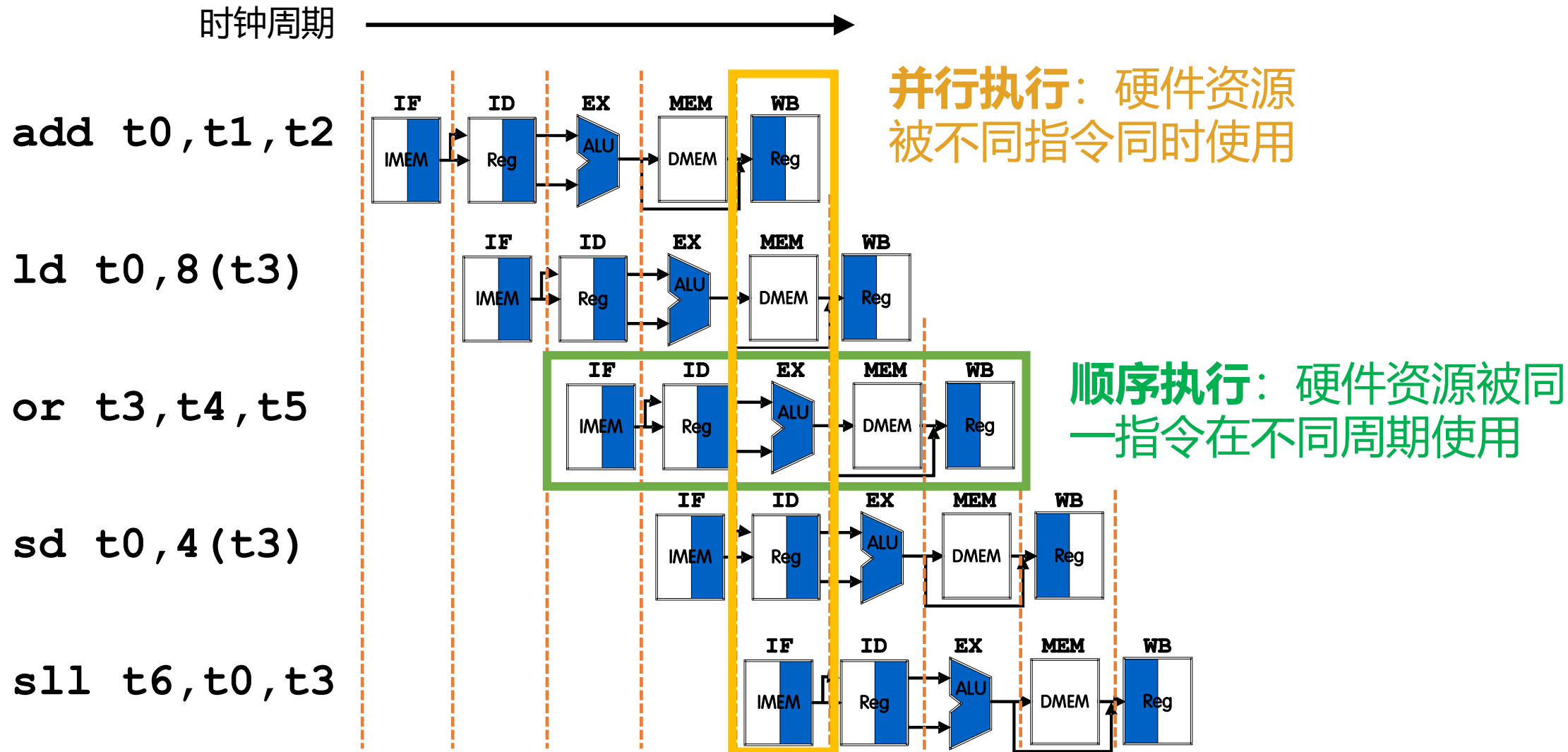

# 流水线与存储器

## RISC-V处理器流水线

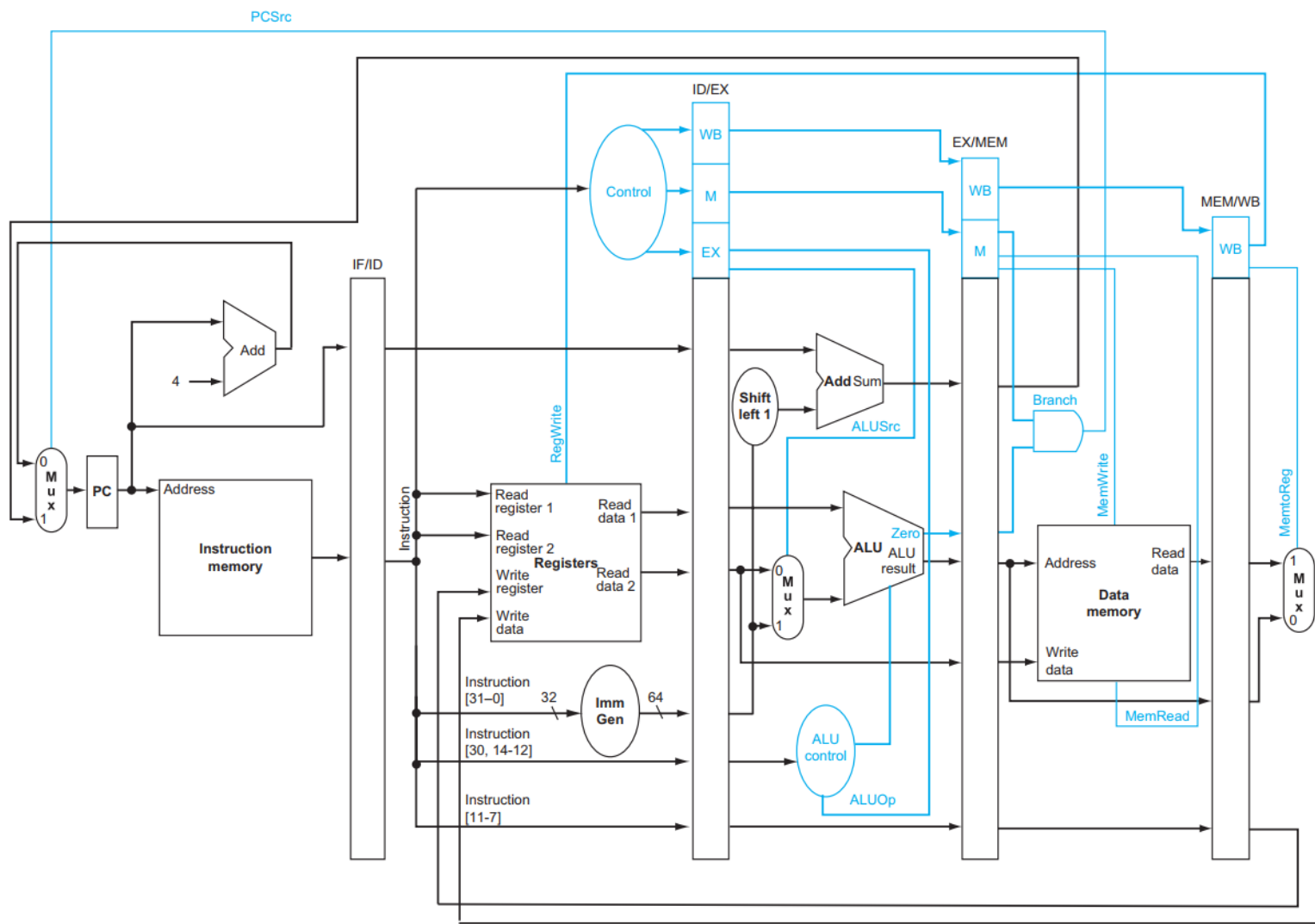




# 流水线与存储器

## 数字电路的流水线设计

插入一级流水

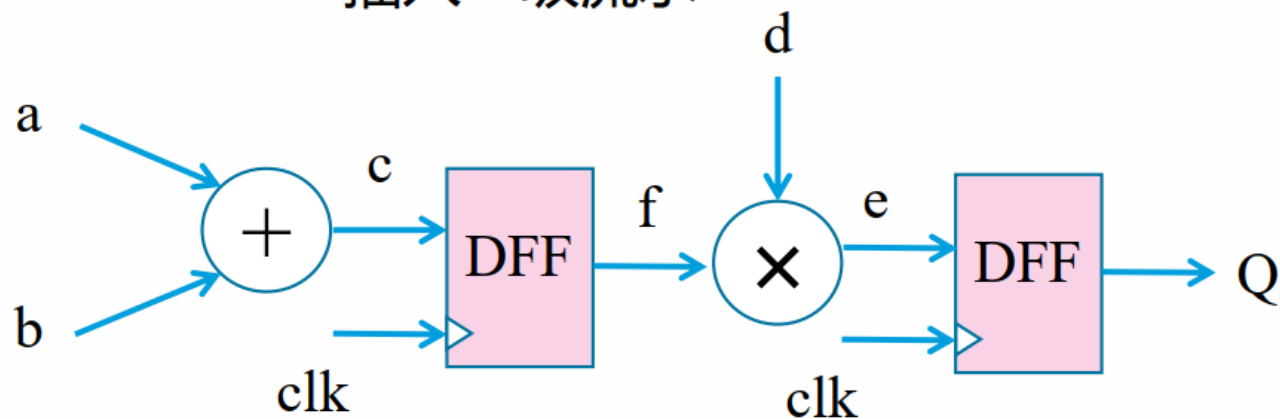

```
always @(posedge clk or negedge rst_n)
begin
    if (rst_n == 1'b 0)
        f <= 0 ;
    else
        f <= a + b ;
end
```

```
always @(posedge clk or negedge rst_n)
begin
    if (rst_n == 1'b 0)
        Q <= 0 ;
    else
        Q <= f * d ;
end
```

# 流水线与存储器

## 存储器


- 逻辑电路设计会经常使用一些单口RAM、双口RAM、ROM、FIFO等类型的存储器
- Verilog 语法中基本的存储单元定义格式如下：

**reg [datawidth-1:0] MemoryName [addresswidth-1:0];**

- 但是一般情况下不采用自定义的RAM/FIFO等存储器，而应使用EDA厂商提供的IP进行实例化

Storage of block RAM	SP mode	TDP mode	SDP mode
18 K-bit	36	18	36
36 K-bit	72	36	72

最大数据位宽

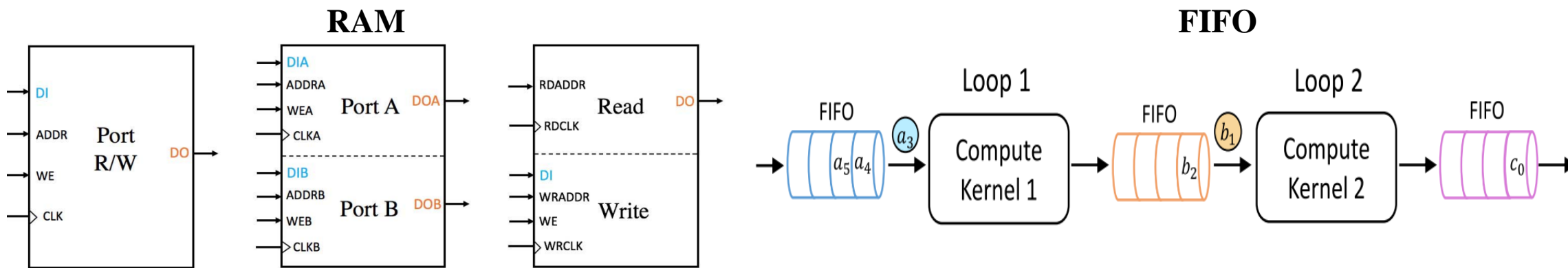


# 硬件编程语言思想

1. HDL概述
2. 电路描述基础语法
3. 流水线与存储器
4. 高质量硬件描述方法

# 高质量硬件描述方法

 
## ① 在RTL代码编写过程中考虑时延

```
module mult_if (a,b,c,d,sel,z)
input      a,b,c,d ;
input [3:0] sel ;
output     z ;
reg       z ;
always @ ( * )
begin
    z = 1' b0 ;
    if (sel[0]) z = a ;
    if (sel[1]) z = b ;
    if (sel[2]) z = c ;
    if (sel[3]) z = d ;
end
endmodule
```



# 高质量硬件描述方法


① 在RTL代码编写过程中考虑时延：平衡各路径的延迟

 

if ... else if ... else ...

# 高质量硬件描述方法

① 在RTL代码编写过程中考虑时延：减少关键路径延迟

 

# 高质量硬件描述方法

## ② 信号延迟较大，将其使用时机延后：控制信号

```
module BEFORE (ADRESS, PTR1, PTR2, B, CONTROL, COUNT);  
input [7:0] PTR1, PTR2;  
input CONTROL; //CONTROL is late arriving  
output [15:0] COUNT;  
parameter [7:0] BASE=8'b10000000;  
wire [7:0] PRT,OFFSET;  
wire [15:0] ADDR;  
assign PTR = (CONTROL ==1'b1)?PTR1:PTR2;  
assign OFFSET=BASE-PTR;  
assign ADDR = ADRESS-{8'h00-OFFSET};  
assign COUNT=ADDR+B;  
endmodule
```

复制数据路径，将CONTROL信号放到最后

```
assign OFFSET1=BASE-PTR1; //could be f(BASE,PTR)  
assign OFFSET2=BASE-PTR2; //could be f(BASE,PTR)  
assign ADDR1 = ADRESS-{8'h00-OFFSET1};  
assign ADDR2 = ADRESS-{8'h00-OFFSET2};  
assign COUNT1=ADDR1+B;  
assign COUNT2=ADDR2+B  
assign COUNT=(CONTROL==1'b1)?COUNT1:COUNT2;
```




# 高质量硬件描述方法
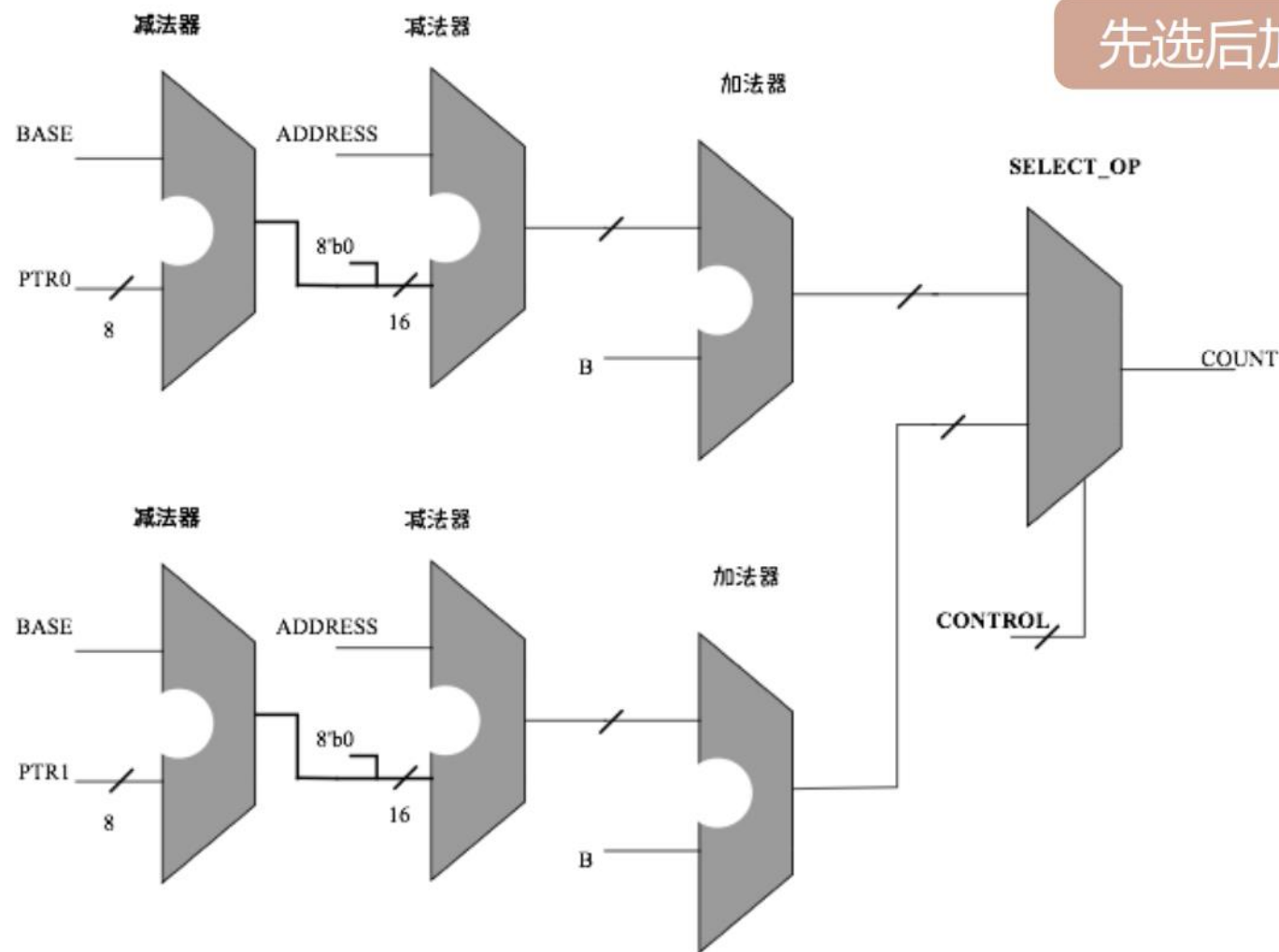
## ② 信号延迟较大，将其使用时机延后：控制信号

```
assign PTR = (CONTROL == 1'b1)?PTR1:PTR2;  
assign OFFSET=BASE-PTR;  
assign ADDR = ADDRESS-{8'h00-OFFSET};  
assign COUNT=ADDR+B;
```



```
assign OFFSET1=BASE-PTR1; //could be f(BASE,PTR)  
assign OFFSET2=BASE-PTR2; //could be f(BASE,PTR)  
assign ADDR1 = ADDRESS-{8'h00-OFFSET1};  
assign ADDR2 = ADDRESS-{8'h00-OFFSET2};  
assign COUNT1=ADDR1+B;  
assign COUNT2=ADDR2+B;  
assign COUNT=(CONTROL==1'b1)?COUNT1:COUNT2;
```





# 高质量硬件描述方法


## ② 信号延迟较大，将其使用时机延后：数据信号

假设信号A到来较晚，如何修改能够提高电路性能？

```
module cond_oper(A,B,C,D,Z);  
parameter N=8;  
input [N-1:0] A,B,C,D; //A is late arriving  
output [N-1:0] Z;  
reg [N-1:0] Z;  
always @ (A,B,C,D)  
begin  
    if (A+B<24) Z<=C;  
    else Z<=D;  
end  
endmodule
```

一个加法器

一个比较器

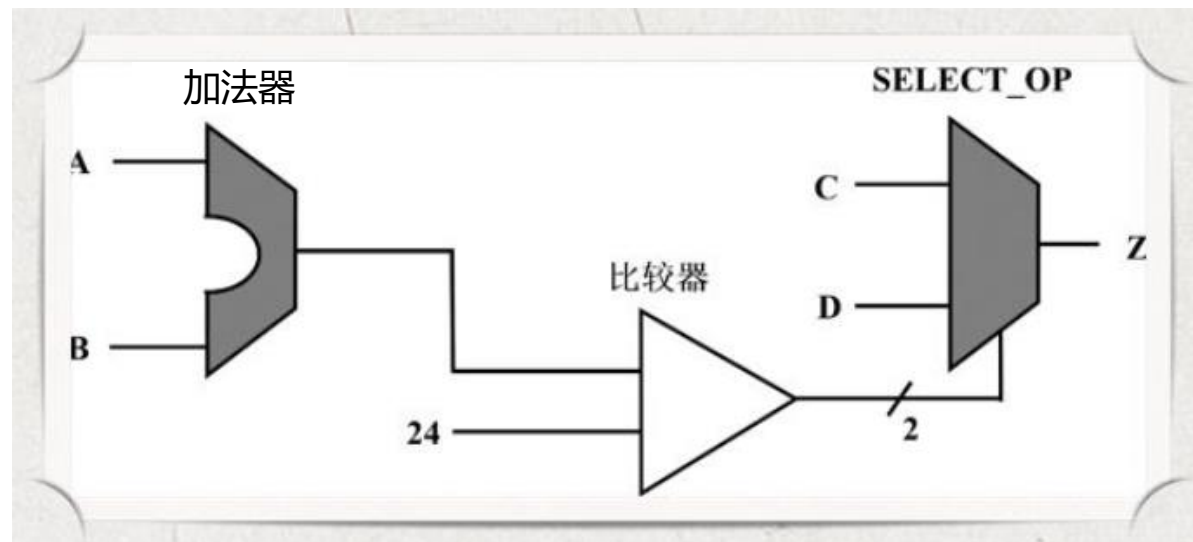


# 高质量硬件描述方法
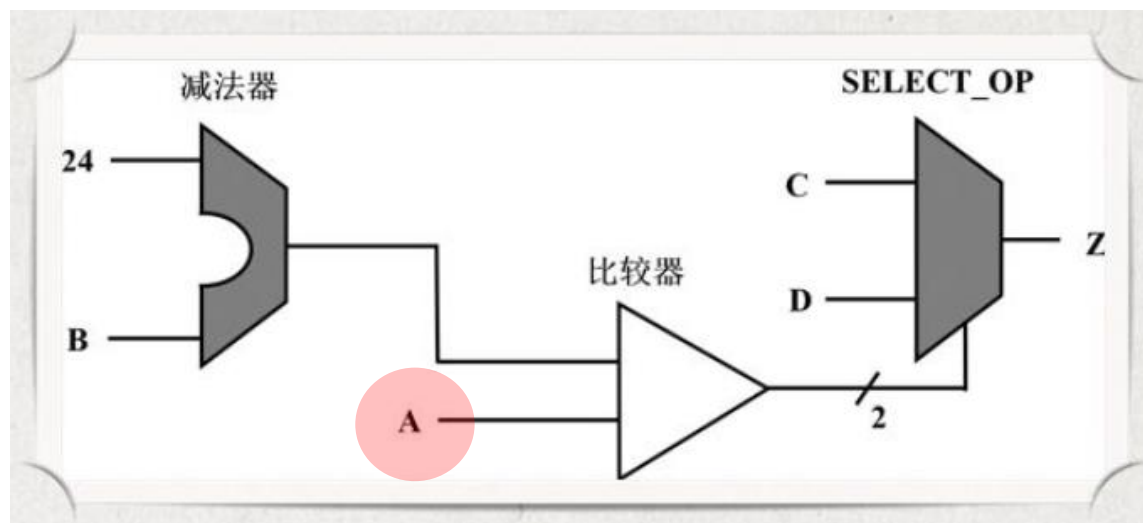
## ② 信号延迟较大，将其使用时机延后：数据信号

假设信号A到来较晚，如何修改能够提高电路性能？

```
always @ (A,B,C,D)
begin
  if (A<24-B) Z<=C;
  else Z<=D;
end
```



# 高质量硬件描述方法

## ③ 减少大的扇入/扇出

扇入/扇出：一个单元的输入/输出信号数量

```
always @ (A or B or C or D or E or F or G or H or SEL)
```

```
begin
```

```
  case(SEL)
```

```
    3'b000:M = A;
```

```
    3'b001:M = B;
```

```
    3'b010:M = C;
```

```
    3'b011:M = D;
```


```
    3'b100:M = E;
```

```
    3'b101:M = F;
```


```
    3'b110:M = G;
```

```
    3'b111:M = H;
```

```
end
```

 


布局  
布线

 

# 高质量硬件描述方法
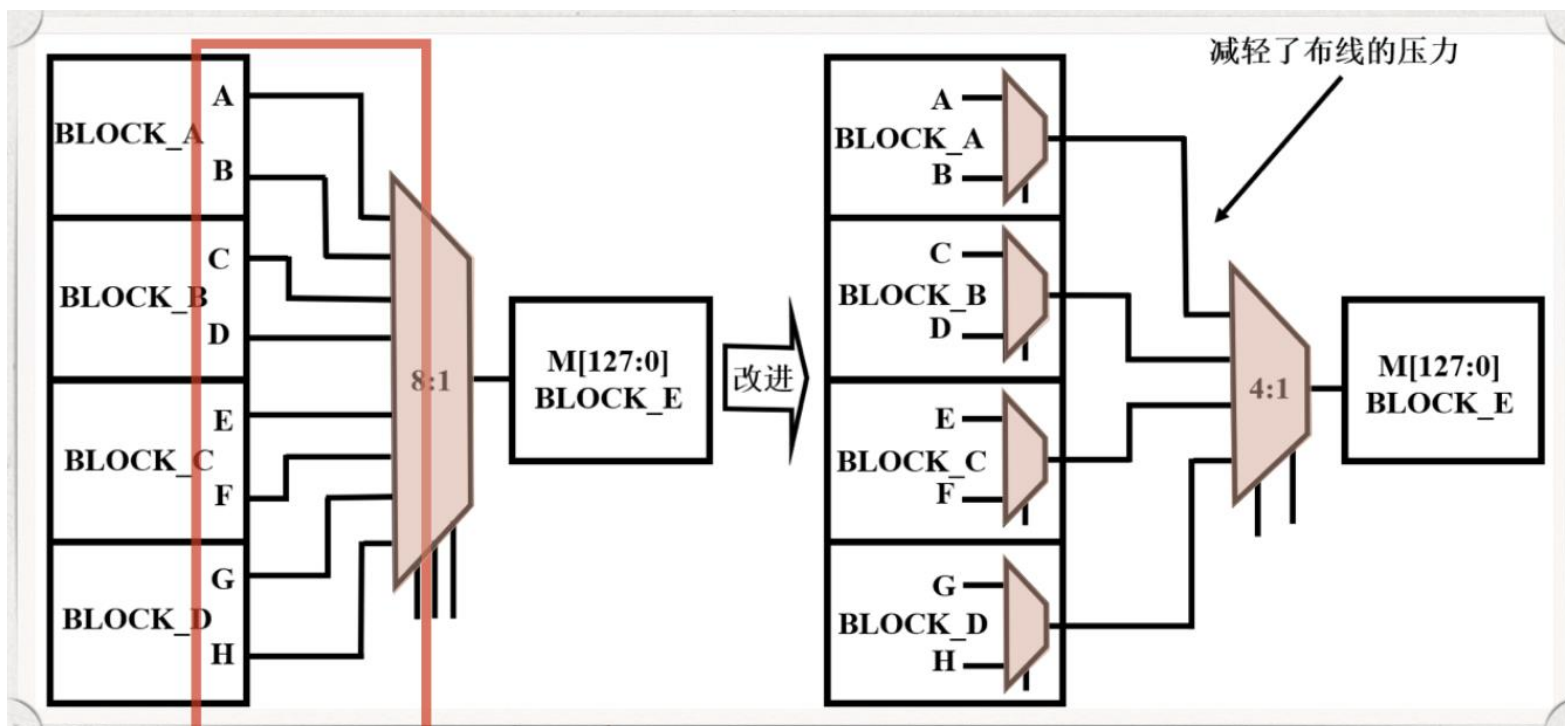
## ③ 减少大的扇入/扇出


- 在综合的时候，扇入/扇出的延迟是看不出来的，只有到了**布线阶段**才能看到它的负面影响
- 减少扇入/扇出的方法：1. 将一个大的模块分解为**多级**较小的模块



# 高质量硬件描述方法


## ③ 减少大的扇入/扇出

- 减少扇入/扇出的方法：2. 逻辑复制 & 负载均分

 

# 高质量硬件描述方法

## ④ 面积换速度：串/并转换

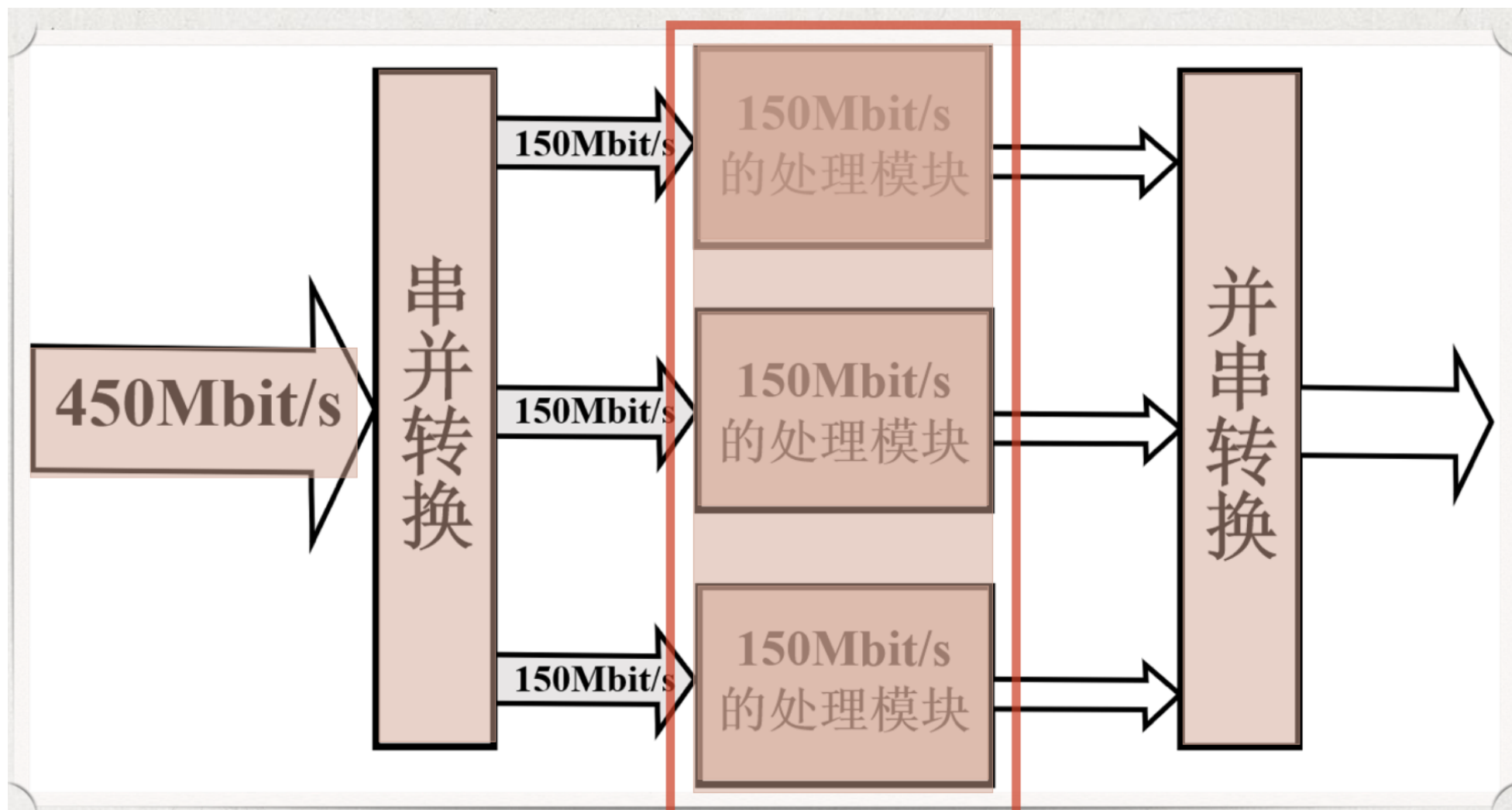



# 高质量硬件描述方法

## ④ 面积换速度：乒乓缓存

- 普通流程（串行）：数据读取至缓冲模块 → 数据流运算
- 乒乓缓存（读取&运算并行）：缓冲模块1/2进行读取  
缓冲模块2/1 → 数据流运算

