已知 MOSFET 的参数如下:


表 1 通用 0.25 μm CMOS 工艺场效应管手工分析模型参数 (典型工作电压 VDD=25V)

	V _{τ0} (V)	y (V ^{0.5})	$\phi_F(V)$	VDSAT (V)	K'(A/√²)	λ(V ⁻¹)
NMOS	0.43	0.4	-0.3	0.63	115X10 ⁻⁶	0.06
PMOS	-0.4	-0.4	0.3	-1	-30X10 ⁻⁶	-0.1

作业1 (第二讲 基本器件和模型) 5分

W = 0.5 pm

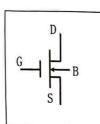1. 如下图的 NMOS FET,晶体管尺寸 L=0.25μm,W/L=2,场效应管参数如表 1 所示。 试根据如下情况分别判断晶体管工作在哪个区,并根据用于手工分析的通用 MOS 模型 (教材 pp.73) 计算 los 电流 (60%)



- Vgs = 2.5V, Vgs = 2.5V Vss = 0V;
- $V_{GS} = 2.5V$, $V_{DS} = 2.5V$ $V_{SB} = 1V$;

(1) Vos > VosAT 速度饱证

VT = VTO = 0.43V

VGT = VGS - VT =201 V

IDS = K-W (VGT · VDSAT - VOSAT) (1+2VDS) = 2.92x 10 4A

(2) Vas > Vosaī 连旋论证

Via = Vio + 1(J1-29F+1/6) - J1-29F1 =0.43 +0.5 x (JIG - JOG) = 0.634

VGT = VGS - VT = 1.87 V $\overline{l}_{95} = K \frac{W}{L} \left(V_{07} \cdot V_{95A7} - \frac{V_{95} A_{7}^{2}}{2} \right) \left(1 + \lambda V_{05} \right)$ = 759 × 10-4 A

VT=V6 =0.43V

(3) VOS Y VOSAT 线性区

Vost VI

Vai = Vas-Vi = 2.07.


Ips=K W (Vat. Vos - Vos) (1721 = 2.16 × 10 4 A

2. 请画出 MOSFET <u>电容模型</u>。说明 MOSFET 沟道电容 Co的构成,并推导 MOSFET 在不同工作区(截止区、电阻区和饱和区)其沟道电容 Co计算公式。(40%)

沟道宫: Cq = CqB + Cqs + Cqp.

MOSFET电容模型



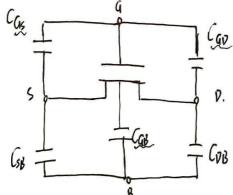

的饱缸:

$$C_{ab}=0$$
 $C_{as}=\frac{1}{3}C_{ox}leff$ $C_{av}=0$